

2018.08



.1

.6

10

.. .. 13

18

24

7

32













1

2

3

Q

Av

Ri

R0

4

1

2


3

1

2

1

, 2-1

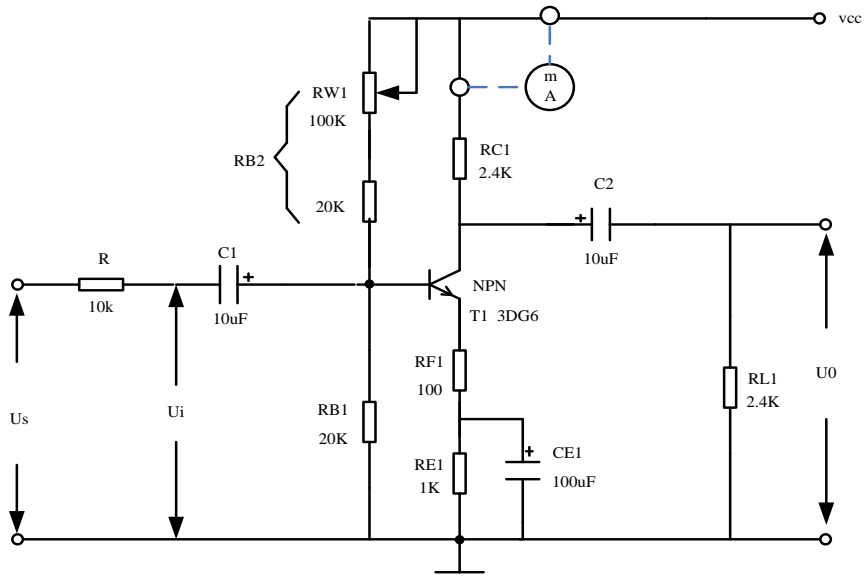

2-1

2

a)

b)

+12V       $U_i$      $U_s$

$R_{W1}$      $V_E = 2.2V$        $V_{BE}$      $V_{CE}$      $R_{B2}$

2.1

2.1

$V_{BEQ}$	V	$V_{CEQ}$	V	$R_{B2}$	K

c)                       $R_{W1}$                        $V_E = 2.2V$                        $I_C$

T1                       $V_B$                        $R_{B2}$      $R_{B1}$

2.2                      T1                       $I_B$                        $\beta$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_B}{R_{B2}} - \frac{V_B}{R_{B1}} \quad \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$I_B$

2.2  $I_B$   $\beta$

2.2

$I_C$ (mA)	$V_B$ (V)	$R_{B2}$ (K $\Omega$ )	$R_{B1}$ (K $\Omega$ )	$I_B$ (mA)	$\beta$

3

1

f=1KHZ

50mV

$U_i$

$U_i$

$U_0$

$U_i$   $U_0$

2.3

(2)  $U_i$

f=1KHZ

$U_i$

$U_0$

$U_0$

2.3

2.3

$U_i$ (mV)	$U_0$ (V)	$A_v$	$A_v$
50mV <sub>P-P</sub>			

$U_i$   $U_0$

2.3

$V_{P-P}$

$V_{RMS}$

(3)  $U_i=50 \text{ mV}$   $f=1\text{kHz}$

$R_{L1}$

$R_{L1}$

2.4

2.4

$R_{C1}$	$R_{L1}$	$U_i(\text{mV})/$ $V_{P-P}$	$U_o(\text{V})/$ $V_{P-P}$	$A_v$	$A_v$
2.4k	2.4K	50mV <sub>P-P</sub>			
2.4k	10K	50mV <sub>P-P</sub>			

(4)  $U_i=50 \text{ mV}$   $f=1\text{kHz}$

$R_{W1}$

$U_o$

$U_B$   $U_C$   $U_E$

2.5

2.5

$R_{W1}$	$U_B(\text{V})$	$U_C(\text{V})$	$U_E(\text{V})$	$U_o$

$U_i$


2

3


$V_o A_f$

$V_o$

4-1

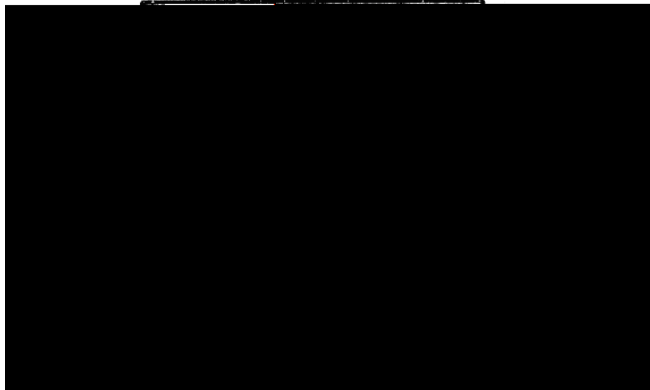

4.1

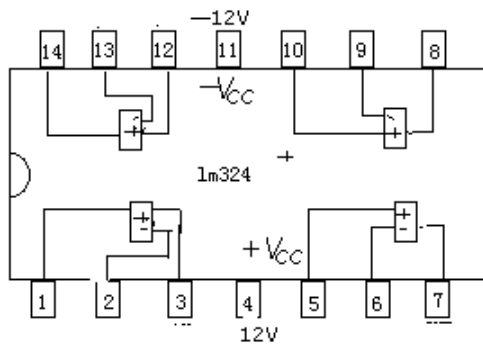


LM324

4-1

Vi V		0	0.5	1	1.5	2
Vo(V)	R <sub>L</sub> =					
	R <sub>L</sub> =10K					

2

4-2

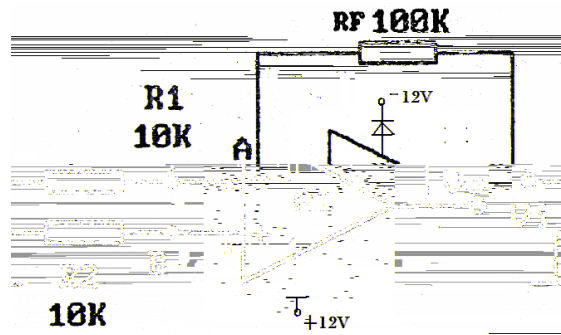

4-2

4-2

4-2

4-2


4-3

4-3

计算值	实测值	测试条件
		$\Delta U_0$
		$\Delta U_{AB}$
		$\Delta U_{R2}$
		$\Delta U_{R1}$
		$U_i = 800\text{mV}$
		$R_1$ 开路, 直流输入
		信号 $U_i$ 由 0 变为
		800mV
		$R_1$ 由开路变为 5K $\Omega$

3


4.3

4.4

4.5

4.4

4.5

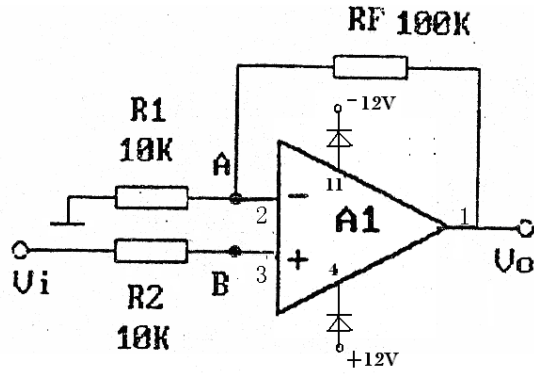

4-3





4-5

	测试条件	理论估算值	实测值
$\Delta U_o$	R <sub>L</sub> 开路; 直流输入 信号 U <sub>i</sub> 由 0 变为 800mV		
$\Delta U_{AB}$			
$\Delta U_{R2}$			
$\Delta U_{R1}$			
$\Delta U_{O1}$	U <sub>i</sub> = 800mV		

4

4-4

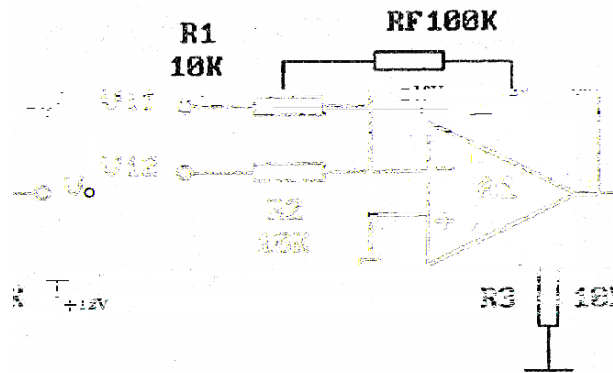

4.4


4-6

V <sub>o</sub> (V)	0.3	0.1
0.2		
0.1		

5

4.5

4.7

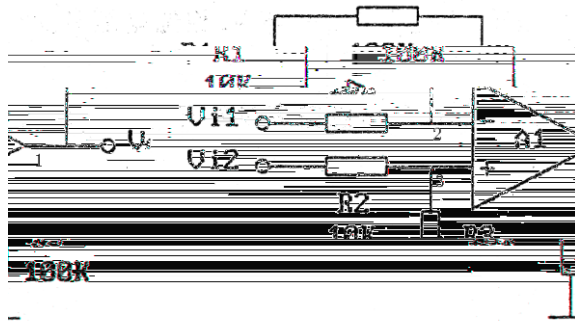

4.5

	$V_{i1}$ (V)	?
$V_{i2}$ (V)	0.5	1.8
$V_o$ (V)		










$$F = \overline{\overline{A+B}} = \overline{\overline{A} \bullet \overline{B}}$$




5. 利用与非门控制输出。

用一片 74LS00 按图 1.6 接线。

S 接任一电平开关，用示波器观察

S 对输出脉冲的控制作用。

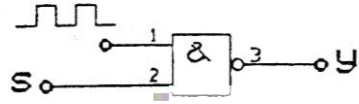



一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的功能测试。
2. 验证半加器和全加器的逻辑功能。
3. 学会二进制数的运算规律。

二、实验仪器及材料

器件	
3 片	74LS00 二输入端四与非门
1 片	74LS86 二输入端四异或门
1 片	74LS51 四组输入与或非门

三、预习要求

方法。  
成的半加器、全加器的工作原理。

1. 预习组合逻辑电路的分析
2. 预习用与非门和异或门构
3. 预习二进制数的运算。

四、实验内容

四、实验内容

组合逻辑电路功能测试。

1. 组

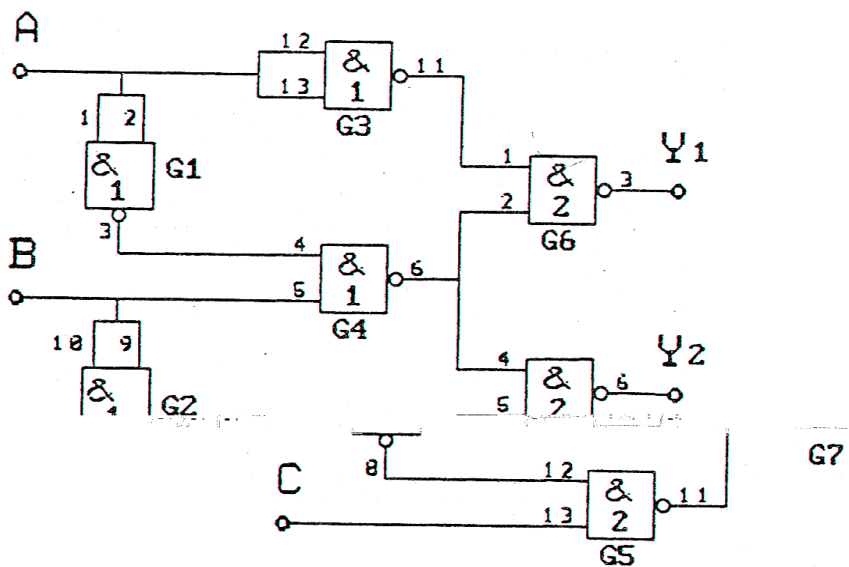


图 6.1

(1) 用 2 片 74LS00 组成图 6.1 所示逻辑电路, 为便于接线和检查, 在图中要注明芯片编号及各引脚对应的信号。

(2) 图中 A、B、C 接由平开关, Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub> 接发光管由平显示。

(3) 按表 6.1 要求, 改变 A、B、C 的状态填表并写出 Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub> 逻辑表达式。

(4) 将运算结果与实验比较。

表 6.1

输入			输出	
A	B	C	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	0	0

## 2. 测试用异或门(74LS86)和与非门组成的半加器的逻辑功能。

根据半加器的逻辑表达式可知, 半加器 Y 是 A、B 的

异或, 而进位 Z 是 A、B 的与非。

故用两个与非门和一个与非门组成如图 6.2。

图 6.2 为图 6.1 中的逻辑电路。

表 6.2

输入端	A	0	1	0	1
	B	0	0	1	1
输出端	Y				
	Z				

3. 测试由异或门、与或非门组成的全加器的逻辑功能

全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验

中常用一块双异或门。全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验

中常用一块双异或门。全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验

中常用一块双异或门。全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验

中常用一块双异或门。全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验

表 6.2

$B_i$	$C_{i-1}$	$C_i$	$S_i$
0	0		
1	0		
	0	0	1
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	0
1	0	1	
1	1	1	

输入端				输出端			
$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$C_i$	$S_i$	$C_i$		
0	0	0	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	1	1				

五、实验报告

法。 2. 总结组合逻辑电路的分析方

1 555

2

3

4

5

1

2

3

2.



160

7-2


2

7-1


D	C	B	A	
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	1	

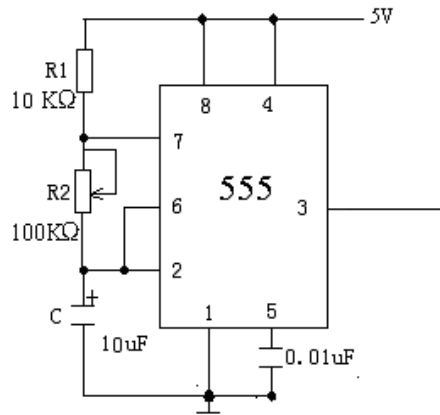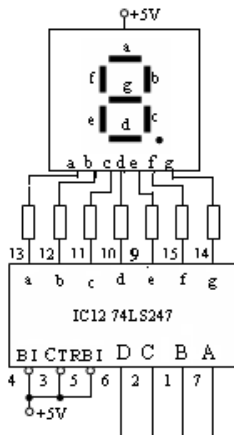




7-4

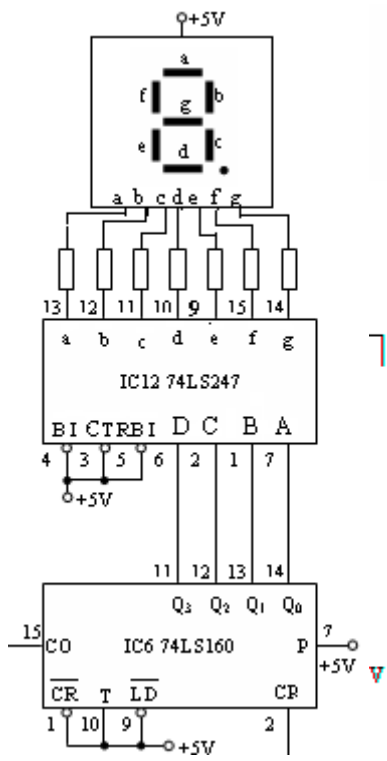


7-2

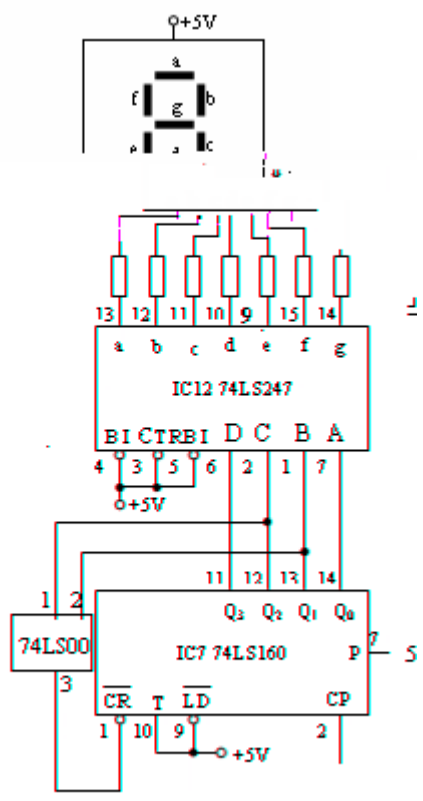

7-3

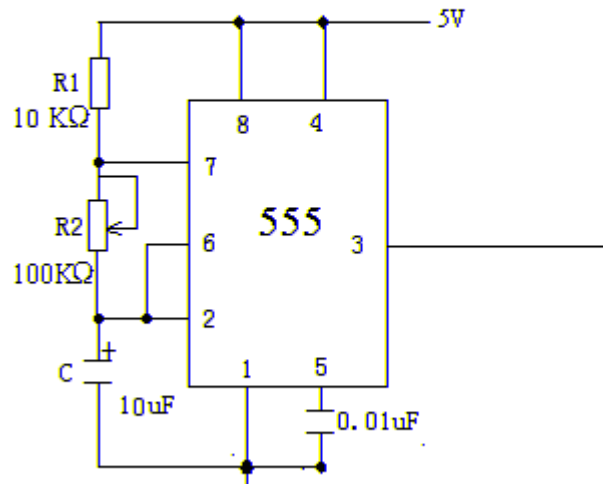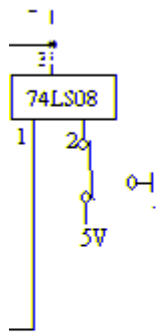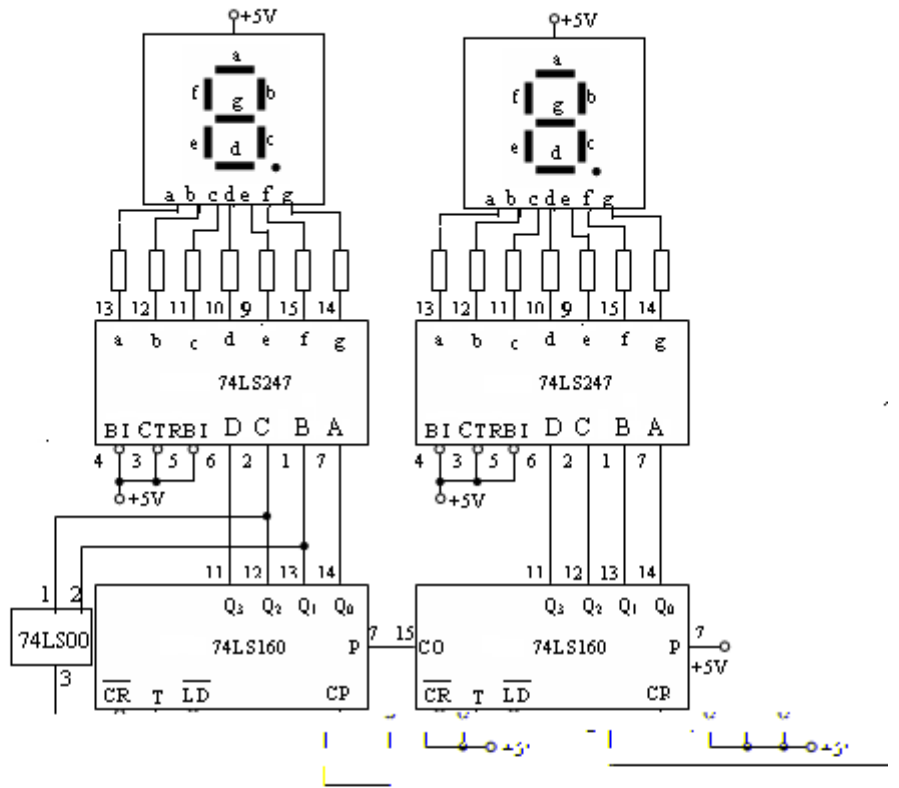


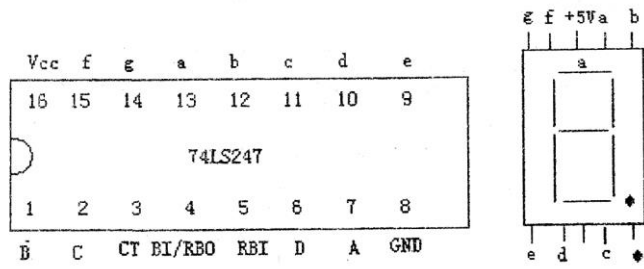


74LS247 管脚图

数码管脚图








74LS247 功能表:






CT	RBI	BI/RBO	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	显示
0	x	1	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	测试
x	x	0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	全灭
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9

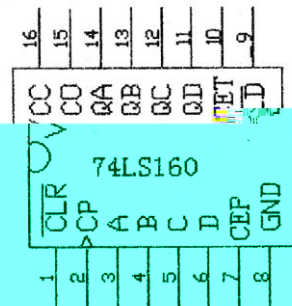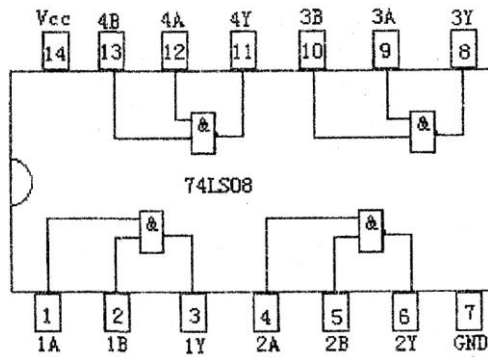


74LS08 74LS160




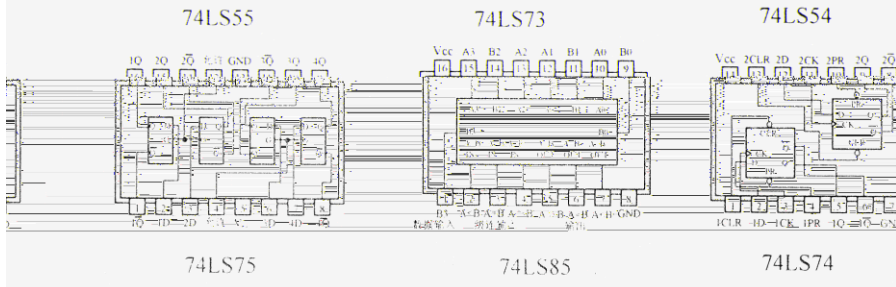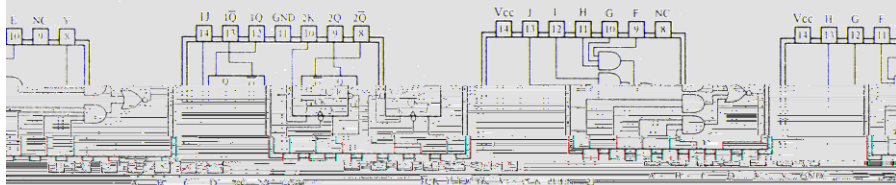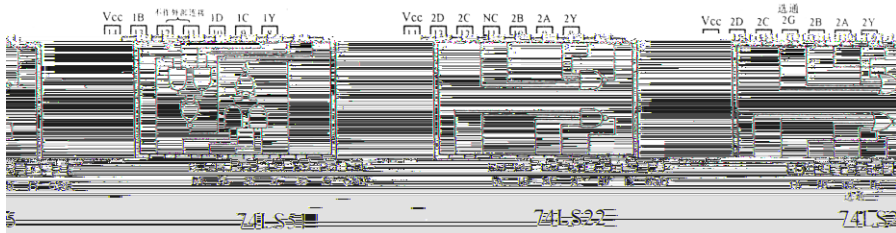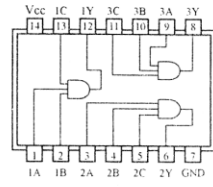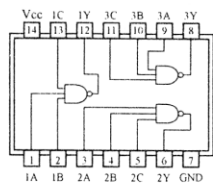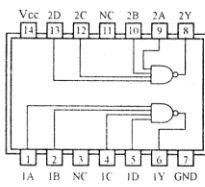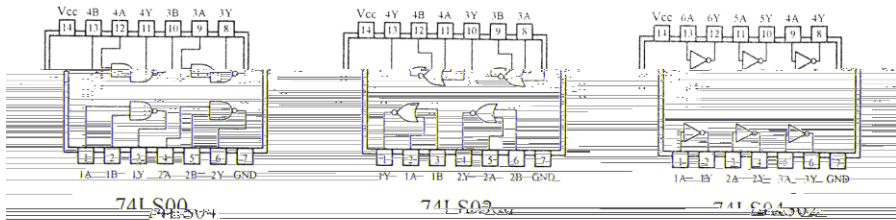

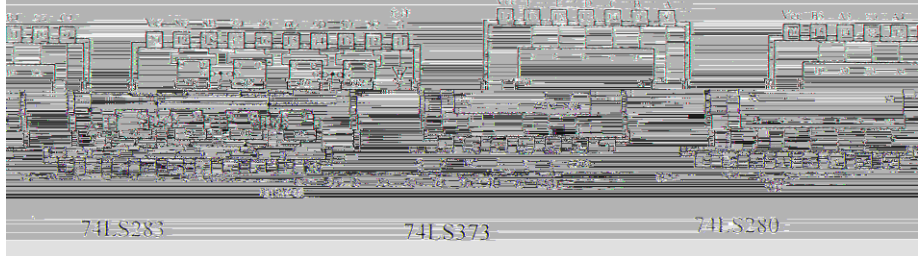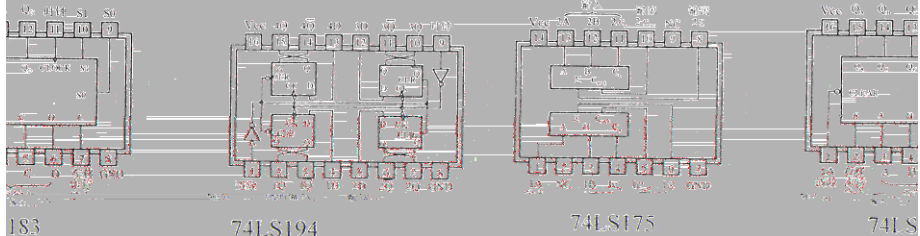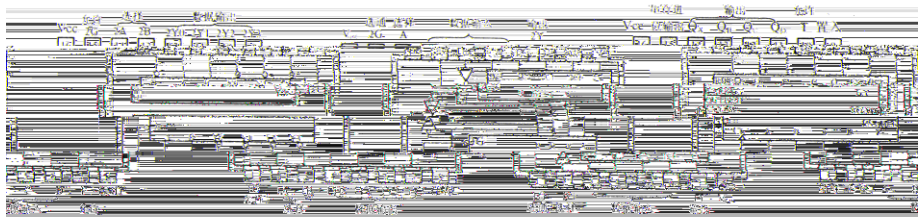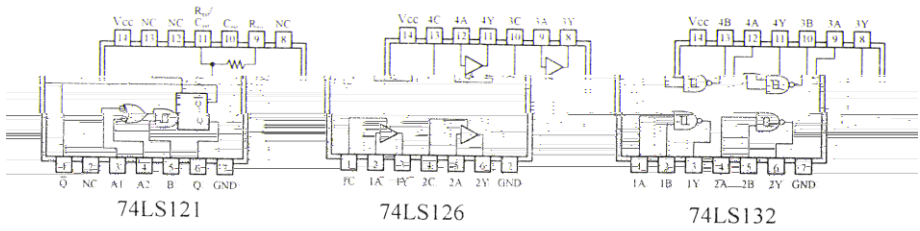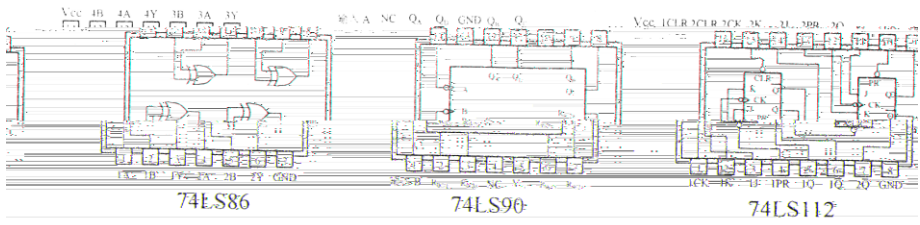


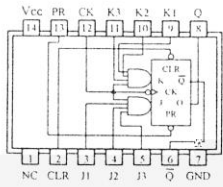


74H72

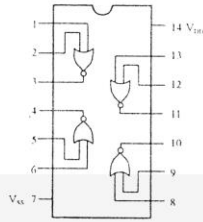


CD4001B

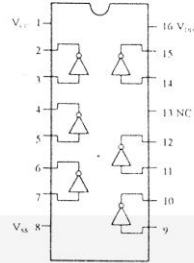


CD4009B

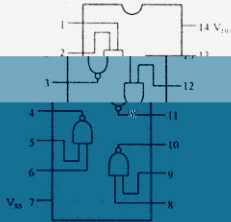


CD4011B

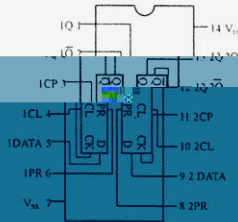


CD4013B

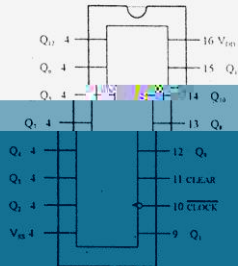


CD 4040B

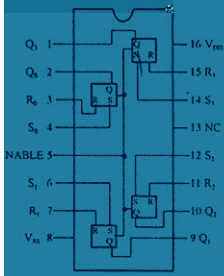


CD4043

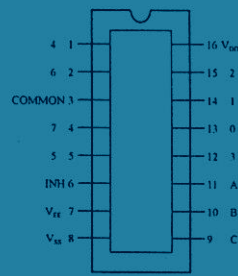


CD4051B

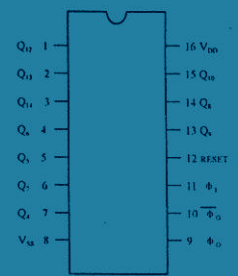


CD4060B

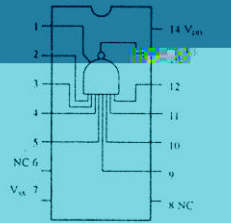


CD4068B

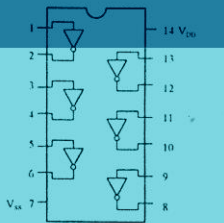

CD4069B

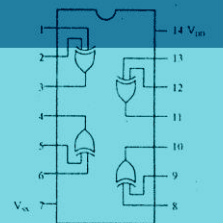


CD4070B

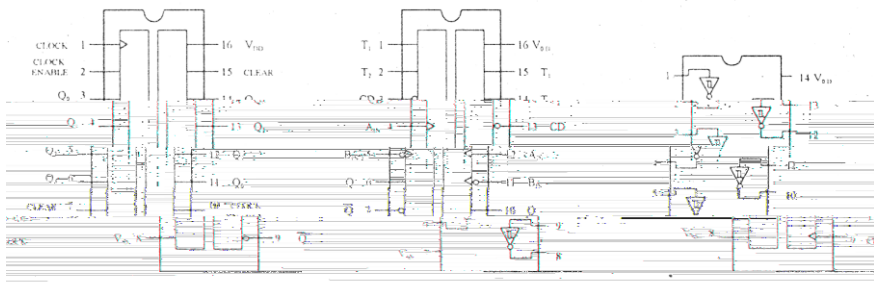

CD4528B

CD40106B

CD4520B

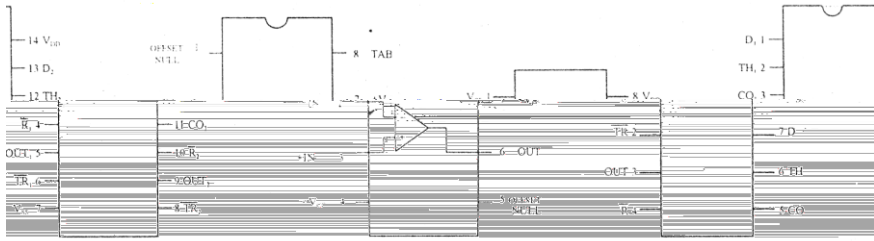

NE556

CA3140

NE556

